本节主题




北京大学。嘉课


计算机组成


制作人:连续旅






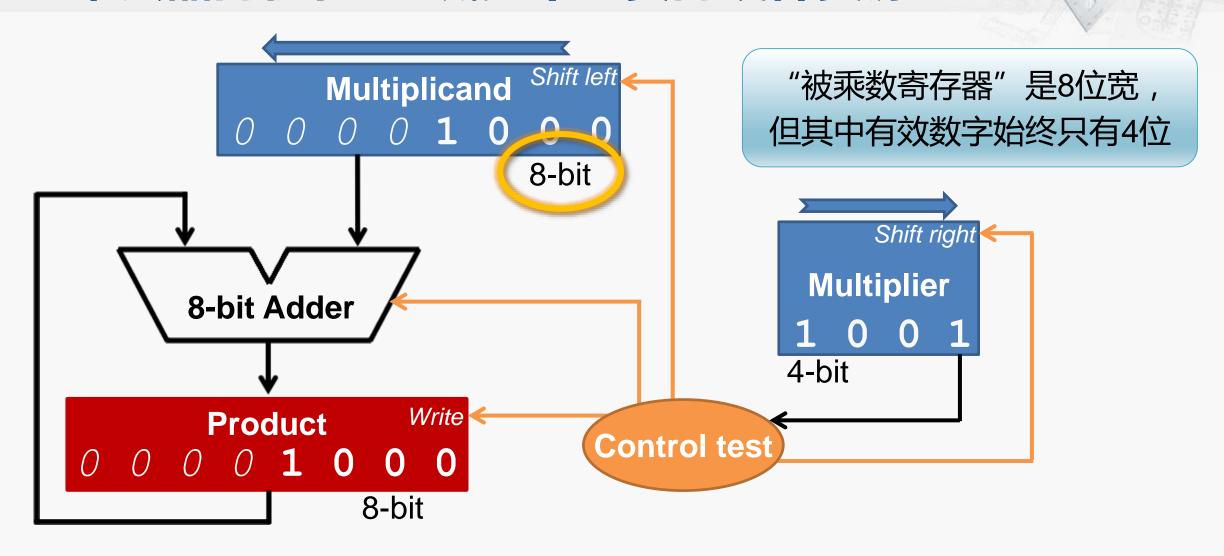

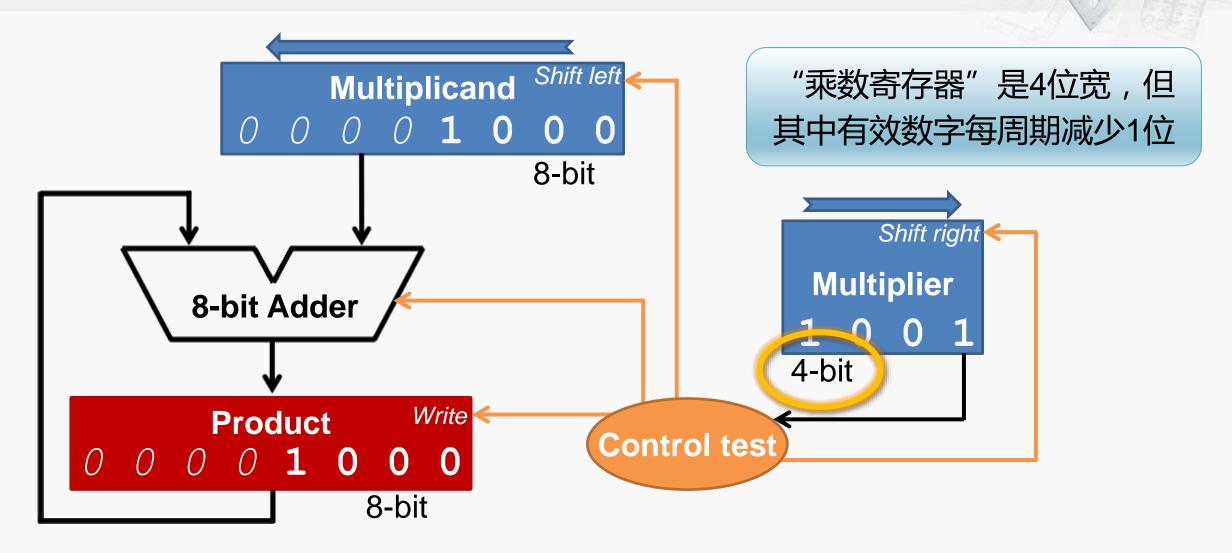

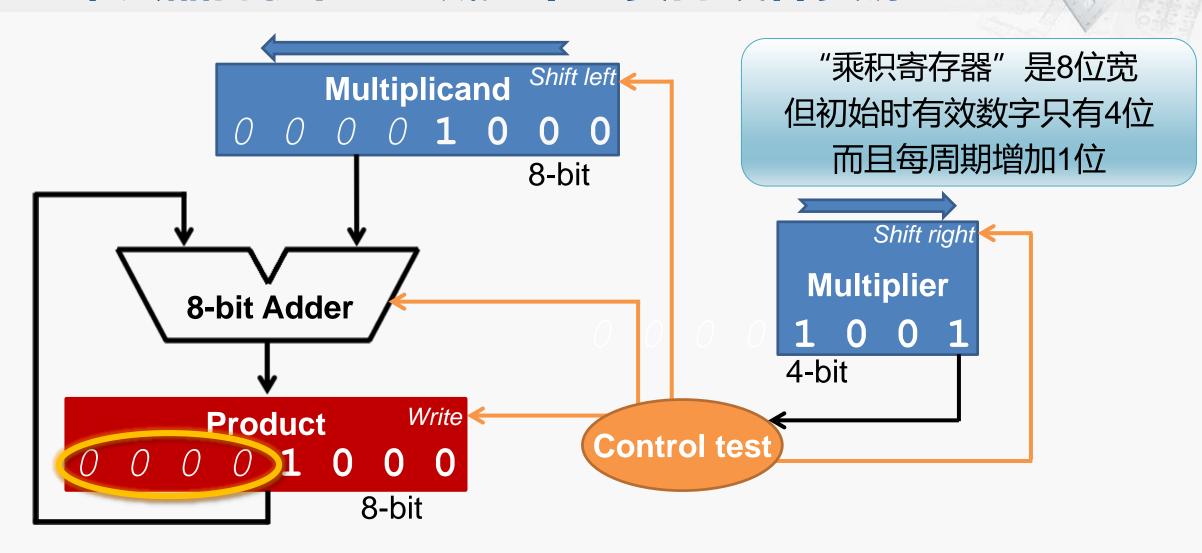

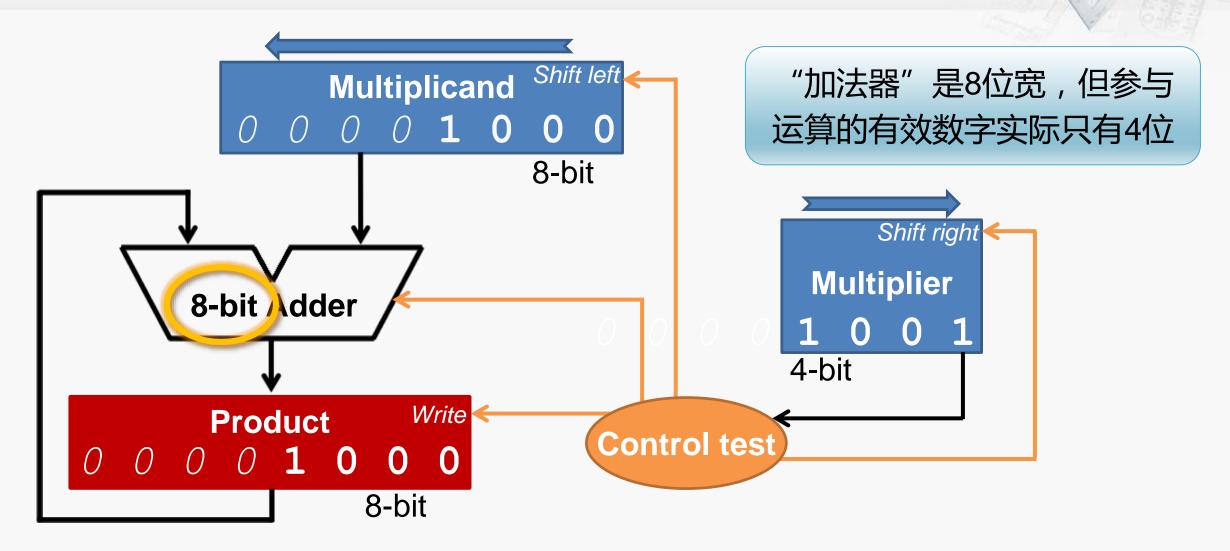

"被乘数寄存器"8位宽带左移但其中有效数字始终只有4位

"乘数寄存器" 4位宽带右移 但其中有效数字每周期减少1位

"乘积寄存器"8位宽 但初始时有效数字只有4位 而且每周期增加1位

"加法器"8位宽,但参与运算的有效数字实际只有4位

Multiplicand
1 0 0 0
4-bit

"被乘数寄存器"缩减为4位 而且取消左移功能

"乘数寄存器" 4位宽带右移 但其中有效数字每周期减少1位

"乘积寄存器"8位宽 但初始时有效数字只有4位 而且每周期增加1位

"加法器"8位宽,但参与运算的有效数字实际只有4位






"被乘数寄存器"缩减为4位 而且取消左移功能

"乘数寄存器" 4位宽带右移 但其中有效数字每周期减少1位

"乘积寄存器"增加右移功能 乘积初始值置于其中高4位,随 着运算过程不断右移

"加法器"8位宽,但参与运算的有效数字实际只有4位

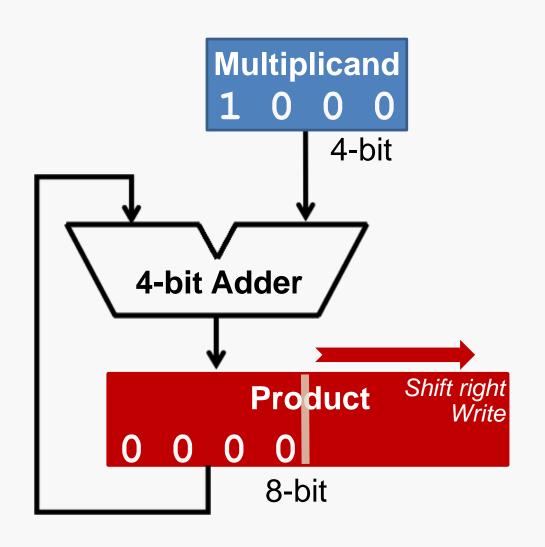


"被乘数寄存器"缩减为4位 而且取消左移功能

"乘数寄存器" 4位宽带右移 但其中有效数字每周期减少1位

"乘积寄存器"增加右移功能 乘积初始值置于其中高4位,随 着运算过程不断右移

"加法器"缩减为4位宽, "乘积寄存器"只有高4位参与运算

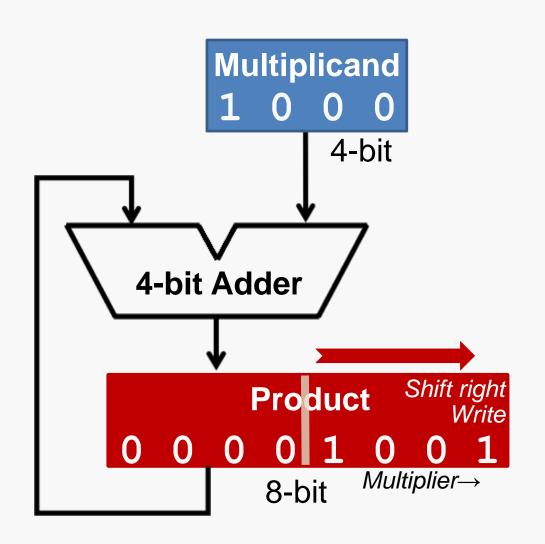


"被乘数寄存器"缩减为4位 而且取消左移功能

取消"乘数寄存器",乘数初始置于"乘积寄存器"低4位

"乘积寄存器"增加右移功能 乘积初始值置于其中高4位,随 着运算过程不断右移

"加法器"缩减为4位宽, "乘积寄存器"只有高4位参与运算

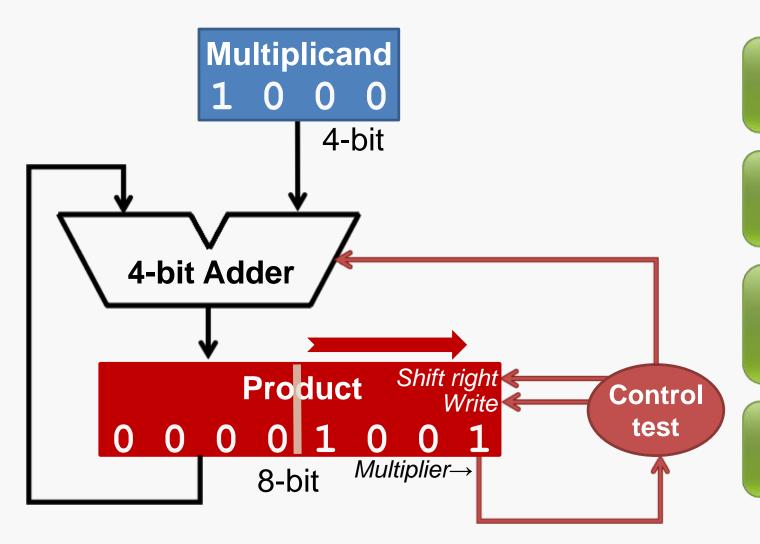


"被乘数寄存器"缩减为4位 而且取消左移功能

取消"乘数寄存器",乘数初始置于"乘积寄存器"低4位

"乘积寄存器"增加右移功能 乘积初始值置于其中高4位,随 着运算过程不断右移

"加法器"缩减为4位宽, "乘积寄存器"只有高4位参与运算

N位乘法器的实现结构

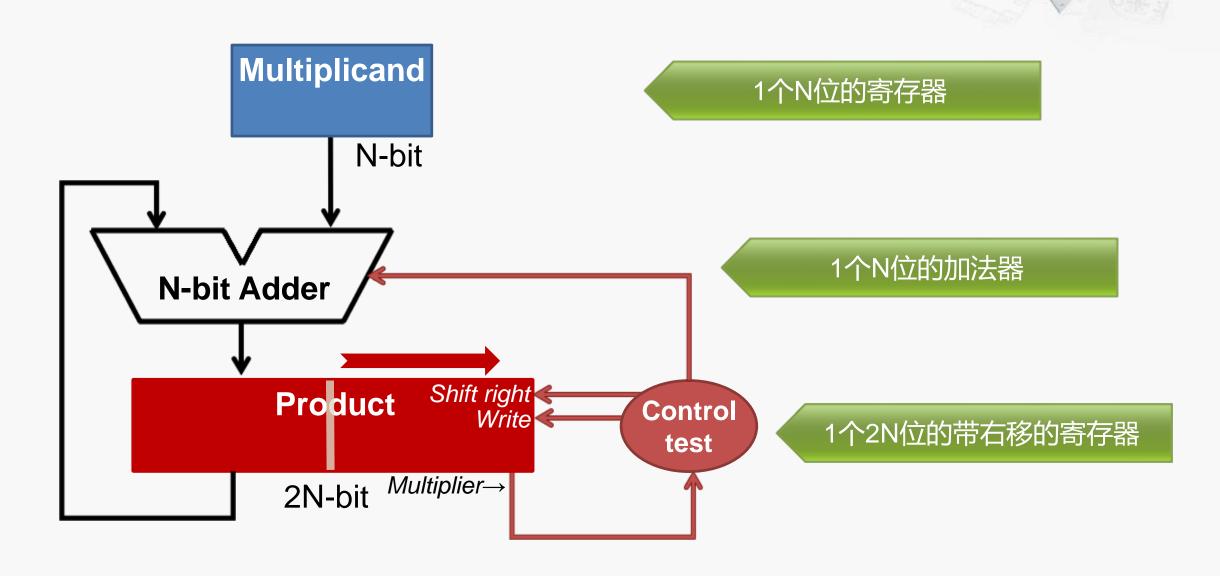

本节小结

乘法器的优化2

北京大学。嘉课

计算机组成

制作人:连续旅



